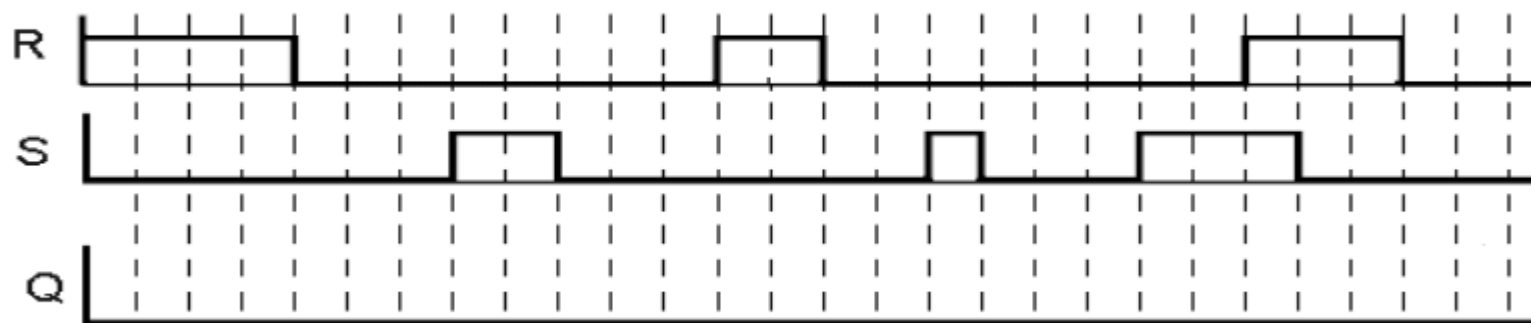


1. Ergänzen Sie folgendes Impulsdiagramm für ein SR-Flipflop.



5. Ergänzen Sie folgendes Impulsdiagramm
- a) für ein positiv taktzustand-getriggertes D-FF.
 - b) für ein positiv taktflanken-getriggertes D-FF.

